

Hazırlayan: Hüseyin SARIKAHYA

4th Unit

derslig

4. SINIF

KONU TESTİ

FEN BİLİMLERİ

1. Bir devredeki ampulün ışık vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) Devrenin kapalı olması
- B) Anahtarın açık olması
- C) Pilin + ve - kutbu arasında bağlantı sağlanamaması
- D) Bağlantı kablosunun ampule bağlanmaması

2.

- Devre
- Pil
- Ampul
- Su
- Anahtar
- Bağlantı kablosu

Yukarıdaki kutudaki kavramlarla bir devre kavram haritası oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?


- A) Devre
- B) Ampul
- C) Su
- D) Anahtar

3. Devreyi açıp kapamaya yarayan parçaya ne denir?


- A) anahtar
- B) priz
- C) ampul
- D) pil

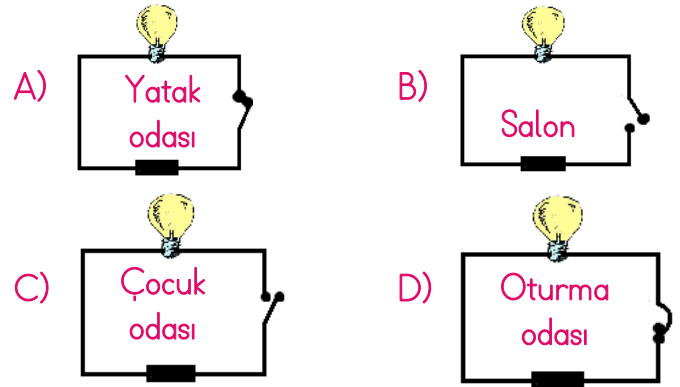4. Evlerinde 3 oda 1 salon bulunan Ceren, odaların hepsinde lambayı açık bırakırken, salondaki lambayı kapatıyor.

Ceren bu işlemi yaptığında, aşağıdakilerden hangisi Cerenlerin evindeki lambalara ait devrelerden biri olamaz?



5.

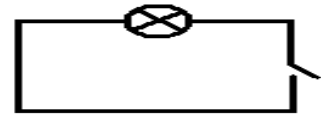

Yukarıdaki elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi eksiktir?

- A) Ampul
- B) Kablo
- C) Pil
- D) Anahtar

6. Aşağıdakilerden hangisi basit bir devrenin elemanlarından biri değildir?

- A) iletken tel
- B) anahtar
- C) mıknatıs
- D) ampul