

Hazırlayan: Hüseyin SARIKAHYA

4th Unit


derslig

4. SINIF

KONU TESTİ

FEN BİLİMLERİ

1.

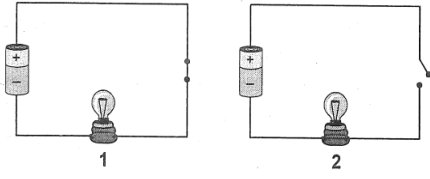

Yukarıda verilen elektrik devrelerindeki 1 ve 2 lambaları için ne söylenebilir?

- A) Yalnız 2 ışık verir.
 B) Her ikisi de ışık verir.
 C) Yalnız 1 ışık verir.
 D) İkisi de ışık vermez

2. Ampullerin yerleştirildiği bölüme pillerin yerleştirildiği bölüme denir.

Yukarıdaki cümlede boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


- A) anahtar-yatak
 B) duy-pil yatağı
 C) pil yatağı-duy
 D) duy-anahtar

3. ☐ Şehir Elektrikliği
☐ Elektrik kablosu
☐ Duy
☐ Ampul

Yukarıdaki verilenlerden hangisi elektrik enerjisi kaynağıdır?

- A) IV
 B) II
 C) I
 D) III

4.

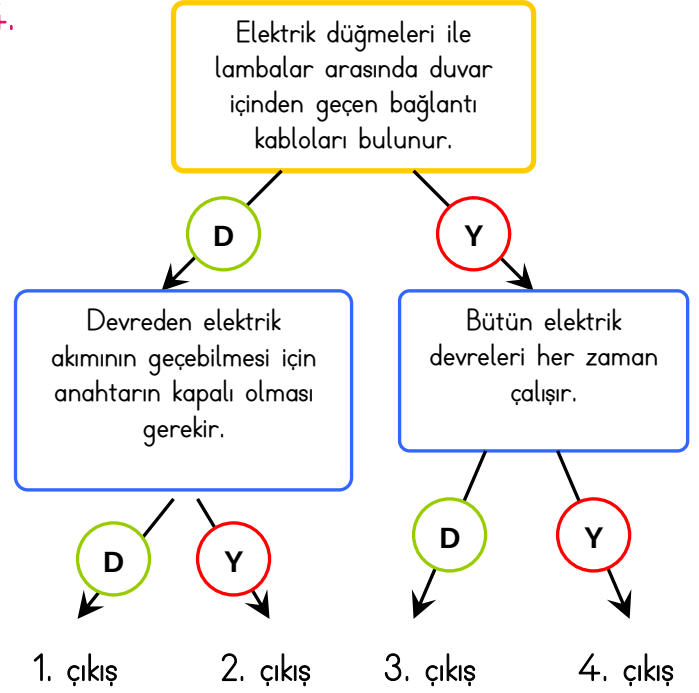

Yukarıda verilen ağaç etkinliğinde okuduğu cümle doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerleyen bir öğrenci tüm cümleleri doğru yorumluyor.

Buna göre öğrenci kaçınıcı çıkışa ulaşır?

- A) 4.
 B) 3.
 C) 2.
 D) 1.

5. Aşağıdakilerden hangisi ampulün tanımıdır?

- A) Kabloyla taşınan elektrik anahtarıdır.
 B) İçinde elektrik enerjisiyle ışık veren tel bulunan renksiz, havası boşaltılmış cam şisedir.
 C) Elektrik enerjisi üreten camdır.
 D) Pilin bağlandığı yerdir.